

الاسم :

النقطة :

امتحان المرحلة الأولى

مادة : النشاط العلمي


المستوى : السادس

م.م محمد بن إبراهيم الشيخ

فرعية : أيت الشيخ مبارك

النشاط ١ :

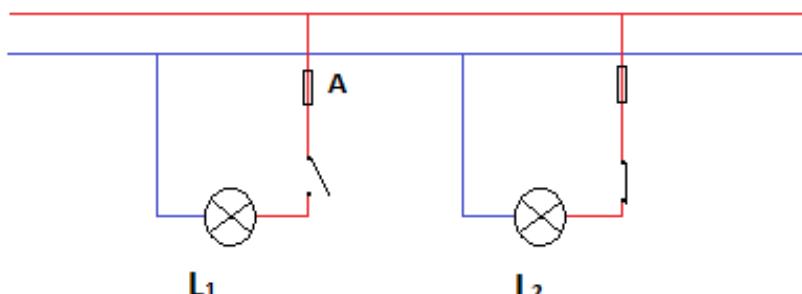يمثل الشكل تركيب مصباحين في الدارة الكهربائية المنزلية.



١- ما نوع تركيب المصباحين L_1 و L_2 ؟

٢- حدد من بينهما المصباح المضيء.

٣- ما هو دور العنصر A في الدارة ؟ و على أي سلك يُركب ؟

٤- ماذا يحدث عند وقوع تماس بين سلك الطور و السلك المحايد على مستوى المصباح L_2 ؟ فسر ذلك.

النشاط ٢ :

١- عرف التربة.

٢- عرف الفرش الحرجي.

٣- ضع علامة أمام المعلومة الصحيحة :

- تتكون التربة من المواد المعدنية فقط.

- التربة وسط حي لأنها تحتوي على الماء و الهواء.

- تمثل التربة دعامة تنمو عليها النباتات و تعيش فيها الحيوانات.

- جميع حيوانات التربة تُرى بالعين المجردة.