

# النشاط العلمي

المراقبة رقم 1

الأسئلة الثاني



الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

الاسم: .....  
الفوج: .....  
التاريخ: .....  
المستوى: السادسة ابتدائي

1- صل بخط بين عنصر الدارة الكهربائية والرمز المناسب له:

أ- المصباح .

ب- الصهيرة .

ج- مأخذ التيار .

1.5

1- هاهو دور العداد ؟

1

2- ما هو دور الصهيرة؟

1

3- اذكر عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل؟

2

4- على أي سلك يركب قاطع التيار بالدارة الكهربائية؟

0.5

5- حدد اسم ولون كل سلك من أسلاك التوصيل؟

2

6- ما هو دور هذه الأسلاك؟

1

7- ما هو السلك الذي يشكل خطورة كبيرة ؟

1