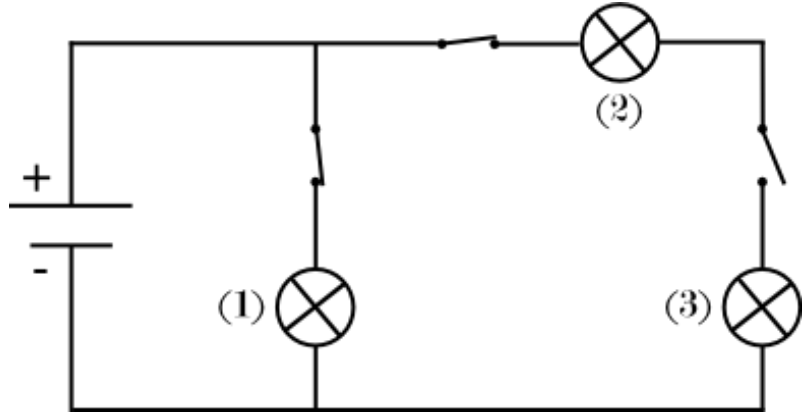


الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2015
مادة النشاط العلمي

1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن السؤالين جانبه: (2 ن)



أ - ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟

.....

ب - كيف تم تركيب المصباحين (2) و(3)؟

.....

2) لأي غرض يستعمل قاطع التيار؟ (1 ن)

.....
.....

3) بالإضافة إلى أسلاك التوصيل، تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من عناصر أخرى، ما هي؟ (3 ن)

.....
.....

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية – الطبقة الداخلية – السوائل – مواد عضوية – الغازات – مواد معدنية

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وهي تتكون من

و

5) ما هو دور ديدان الأرض في التربة؟ (1 ن)

.....
.....