




الامتحان المحلي الموحد
السنة: السادسة ابتدائي
دورة يناير 2017
مادة: النشاط العلمي
مدة الإنجاز: 45 دقيقة

الاسم الكامل:
رقم الامتحان:

النقطة:

10

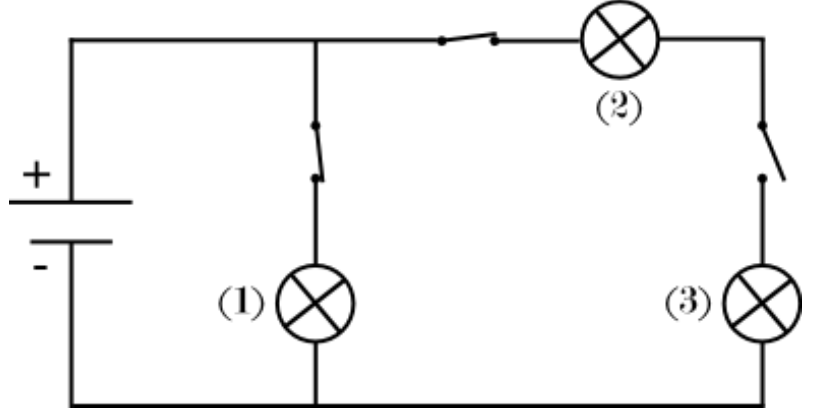1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)



أ - ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟

.....

ب كيف تم تركيب المصباحين (2) و(3)؟

.....

2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية. ما هو دوره؟ (1 ن)

.....

3) أتمم بما يناسب: (3 ن)

نميز أسلاك الدارة الكهربائية المنزلية من خلال ألوانها: فسلك الطور لونه
والسلك لونه والسلك
لونه

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية.
تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون
من و

5) اذكر مصدرين من مصادر الطاقة؟ (1 ن)

.....
.....