



(1) أذكر أربعة عناصر من عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل: (2ن)

..... ؛ ؛ ؛

(2) أكمل بما يناسب: (3ن)

❖ نميز بين أسلاك الدارة الكهربائية المنزلية من خلال ألوانها؛ فسلك الطور لونه والسلك المحايد لونه

(3) أصل بخط العبارة بما يناسبها: (3ن)

- ❖ الفاصل يتحكم في إضاءة المصابيح.
- ❖ قاطع التيار تحمي الأجهزة الكهربائية من التلف عند حدوث تماس.
- ❖ الصهيرات يتحكم في فتح أو إغلاق الدارة الكهربائية المنزلية.

(4) أكتب أمام كل رمز اسم العنصر الذي يدل عليه: (2ن)

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |

(5) أضع علامة (x) أمام الجواب الصحيح: (2ن)

- ❖ تركيب الدارة الكهربائية: - على التوازي - على التوالي
- ❖ تركيب الصهيرة على: - سلك الطور - السلك المحايد السلك الأرضي
- (6) أذكر خطرين يمكن أن أتعرض لهما بسبب التيار الكهربائي: (2ن)

..... ؛

(7) أنقل التمثيل الكهربائي: (رسم تمثيل مناسب لمضامين الأسئلة على السبورة ينقله التلاميذ إلى ورقة الإجابة)

أ. أسمي العناصر المشار لها بسهم. (2ن)

ب. ما هو المصباح الذي سيضيئ؟ (2ن)

ج. أكمل التمثيل بإضافة الصهيرات. (2ن)